 


Практическая работа 8

Мерзкое пианино


В этом эксперименте мы создаем маленькую клавиатуру, на которой можно сыграть несколько нот.

Тактовая кнопка — простой, всем известный механизм, замыкающий цепь пока есть давление на толкатель.



Кнопки с 4 контактами стоит рассматривать, как 2 пары рельс, которые соединяются при нажатии.

Эффект дребезга

 

При замыкании и размыкании между пластинами кнопки возникают микроискры, провоцирующие до десятка переключений за несколько миллисекунд. Явление называется *дребезгом* (англ. bounce). Это нужно учитывать, если необходимо фиксировать «клики».

Схема подключения


Напрашивается подключение напрямую. Но это наивный, неверный способ.



Пока кнопка нажата, выходное напряжение $V_{out} = V_{cc}$, но пока она отпущена, $V_{out} \neq 0$. Кнопка и провода в этом случае работают как антенна, и V_{out} будет «шуметь», принимая случайные значения «из воздуха».

Пока соединения нет, необходимо дать резервный, слабый путь, делающий напряжение определённым. Для этого используют один из двух вариантов.

Схема со стягивающим резистором

 

✓ Есть нажатие: $V_{out} = V_{cc}$

✓ Нет нажатия: $V_{out} = 0$


Задание 1. Ответить на вопросы

1. Что такое эффект дребезга?
2. Что произойдет, если кнопку подключить «на прямую»?

Задание 2. Список деталей для эксперимента

1. 1 плата Arduino Uno
2. 1 беспаячная макетная плата
3. 1 пьезопищалка
4. 3 тактовых кнопки
5. 3 резистора 10 кОм
6. 10 проводов «папа-папа»

Схема на макетной плате:

 

1. Зарисуйте принципиальную схему установки.

Обратите внимание


✓ Ножки тактовой кнопки, расположенные с одной стороны, разомкнуты, когда кнопка не нажата. Ножки, расположенные друг напротив друга на противоположных сторонах макетки находятся на одной «рельсе». Воспользовавшись этим, мы можем расположить резистор с одной стороны макетки, а провод, подключаемый к порту Arduino, с другой стороны.

✓ В данном эксперименте мы подключаем кнопки по схеме с подтягивающим резистором.


– Для того, чтобы данный вариант программы работал, важно, чтобы кнопки были подключены к портам, находящимся рядом друг с другом, т.е. имеющим соседние номера.

Задание 3. Программирование микроконтроллера


1. Запустите приложение

 

2. Убедитесь, что выбран нужный порт

 

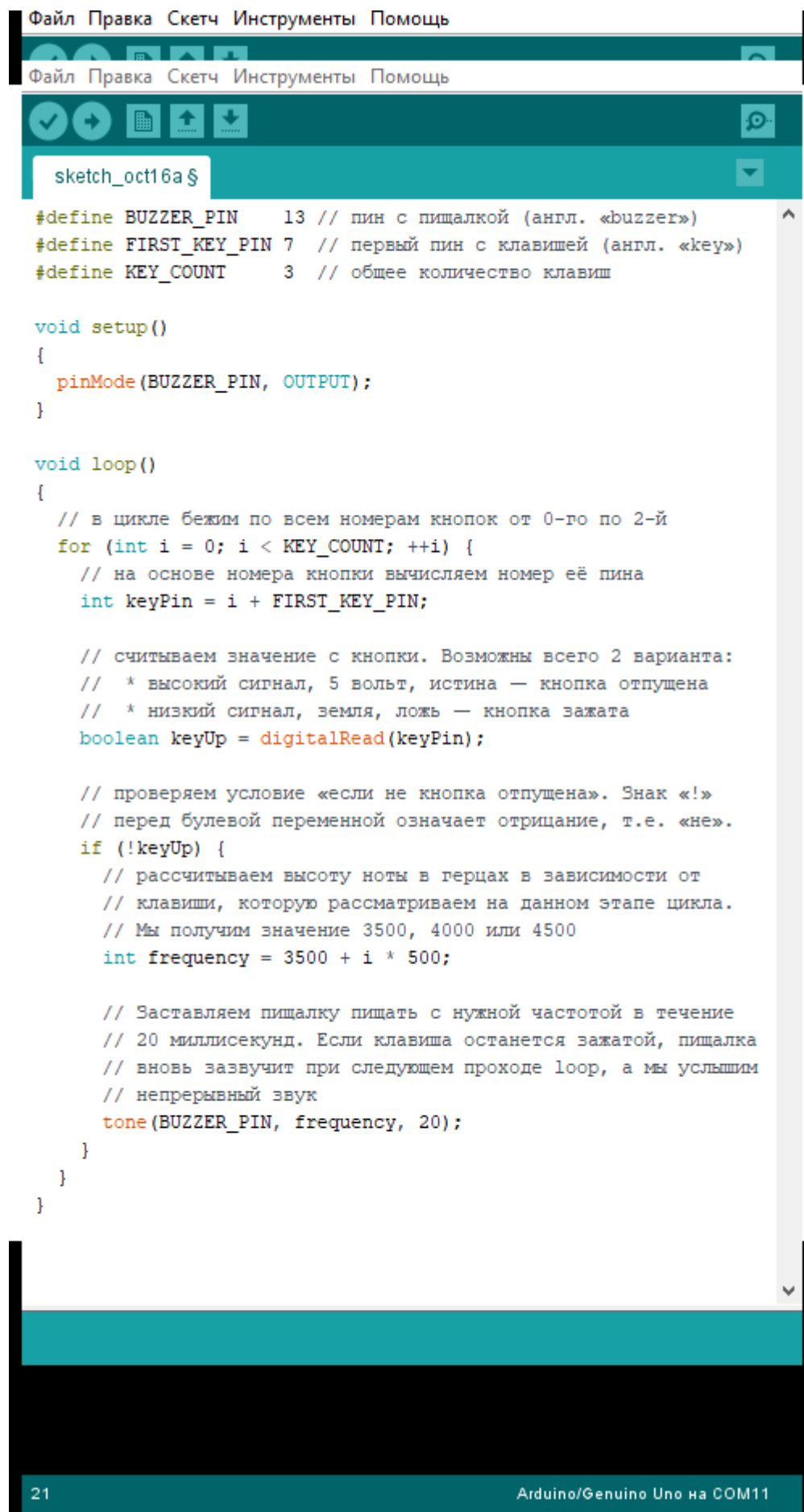3. Наберите в редакторе кода следующий код программы:



Пояснения к коду

✓ Благодаря тому, что в начале программы мы определили `FIRST_KEY_PIN` и `KEY_COUNT`, мы можем подключать произвольное количество кнопок к любым идущим друг за другом цифровым пинам, и для корректировки программы нам не придется менять параметры цикла `for`. Изменить понадобится лишь эти константы:

- цикл в любом случае пробегает от 0 до `KEY_COUNT`;
- перед считыванием порта мы задаем смещение на номер первого используемого порта — `FIRST_KEY_PIN`.

✓ Функция `digitalRead(pin)` возвращает состояние порта, номер которого передан ей параметром `pin`. Это может быть состояние `HIGH` или `LOW`. Или, выражаясь иначе: высокое напряжение или низкое, 1 или 0, `true` или `false`

✓ Поскольку мы получаем с порта одно из двух состояний, мы сохраняем его в переменную уже знакомого нам типа `boolean`, и можем работать с ней как с логическим значением.

✓ Мы используем логический оператор отрицания «не» `!`. Если `keyUp` имеет значение 0, выражение `!keyUp` будет иметь значение 1 и наоборот.

✓ Поскольку мы собрали схему с подтягивающим резистором, при нажатии кнопки мы будем получать на соответствующем порте 0.

✓ Действия, описанные в условном выражении `if`, выполняются, когда его условие имеет значение «истина» (единица). Поэтому для выполнения действия по нажатию, мы инвертируем сигнал с кнопки.

Задание 4. Ответьте на следующие вопросы

1. Почему мы не настраивали порты, к которым подключены кнопки, как `INPUT`, но устройство работает?
2. Каким образом мы избежали написания отдельного `когда` для чтения каждой кнопки?

3. Почему разные «ноты», издаваемые пищалкой, звучат с разной громкостью?
4. Для чего мы использовали оператор логического отрицания `!`?

Задание 5. Самостоятельно измените существующую программу и схему

1. Сделайте так, чтобы наше пианино звучало в диапазоне от 2 кГц до 5 кГц.
2. Добавьте еще 2 кнопки и измените программу так, чтобы можно было извлечь 5 различных нот.
3. Подключите кнопки по схеме со стягивающим резистором и измените программу так, чтобы она продолжала работать.